

Chip Name: Mux4Way16

Inputs:  $a[16], b[16], c[16], d[16], sel[2]$

Outputs:  $out[16]$

Function: out = a if  $sel = 00$

b if  $sel = 01$

c if  $sel = 10$

d if  $sel = 11$

