

Chip Name: Full Adder

Inputs: a, b, c

Outputs: sum, carry

Function: sum = LSB of $a+b+c$

carry = MSB of $a+b+c$

a	b	c	carry	sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

