

Chip Name : Bit (Binary Cell)

Inputs : in , load

Outputs : out

Function : if $\text{load}(t-1)$ then $\text{out}(t) = \text{in}(t-1)$
else $\text{out}(t) = \text{out}(t-1)$

