


Chip Name: Xor

Inputs: a, b

Outputs: out

Function: if $a \neq b$ then $out = 1$
else $out = 0$
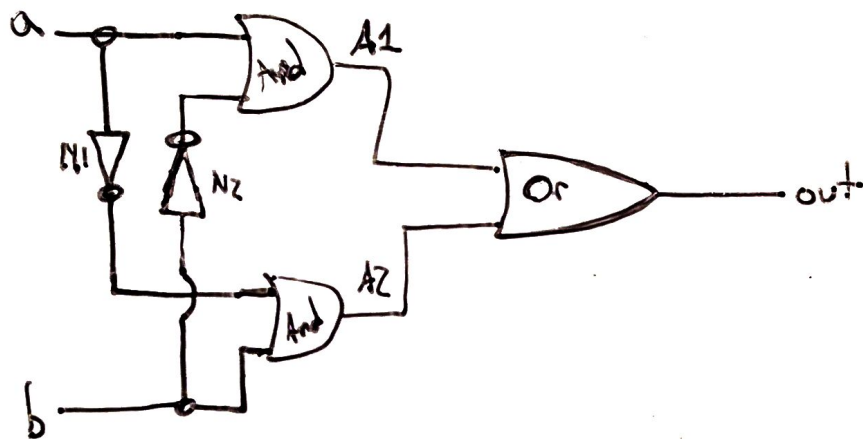
$$x \text{ Xor } y = \text{Or}[\text{And}(x, \text{Not}(y)), \text{And}(\text{Not}(x), y)]$$



a	b	N1	N2	A1	A2	out
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0

