

Chip Name: w-bit register (concept)

Inputs : $in[w]$, load

outputs : $out[w]$

Function : if $load(t-1)$ then $out(t) = in(t-1)$
else $out(t) = out(t-1)$

