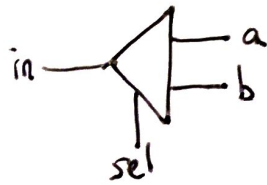


Chip Name : DMux

Inputs : in, sel

Outputs : a, b

Function : If $sel = 0$ then $(a = in, b = 0)$
 else $(a = 0, b = in)$



in	sel	a	b
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$DMux(in, sel) = (And(i, \overline{sel}), And(i, sel))$$

